

计算机组成 (2022秋)

计算机组成课程组

(刘旭东、高小鹏、肖利民、栾钟治、万寒)

北京航空航天大学计算机学院中德所

栾钟治

习题5——单周期处理器

- ❖ 已发布
 - Spoc平台
- ❖ 11月18日截止
 - 23:55
- ❖ 在sopc提交
 - 电子版，可手写

第六讲 MIPS处理器设计

- 一. 处理器设计概述
- 二. MIPS模型机
- 三. MIPS单周期处理器设计
- 四. MIPS多周期处理器设计
- 五. **MIPS流水线处理器设计**
 1. 流水线及其冒险
 2. 流水线设计的工程化方法

流水线设计的一般方法

- ❖ 单周期数据通路和控制信号为基础
 - 先不考虑转发、暂停和分支等
- ❖ 考虑转发
 - 增加转发控制单元，处理ALU和MEM转发
- ❖ 考虑因Load导致的数据冒险
 - 增加冒险检测单元
- ❖ 考虑分支
 - 缩短分支延迟，分支比较前移

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 5

流水线设计的工程化方法


- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 6

集中式控制器与分布式控制器

❖ 集中式控制器

- 控制器只在ID阶段
- 控制器产生全部的译码信号
- 流水所有的译码信号

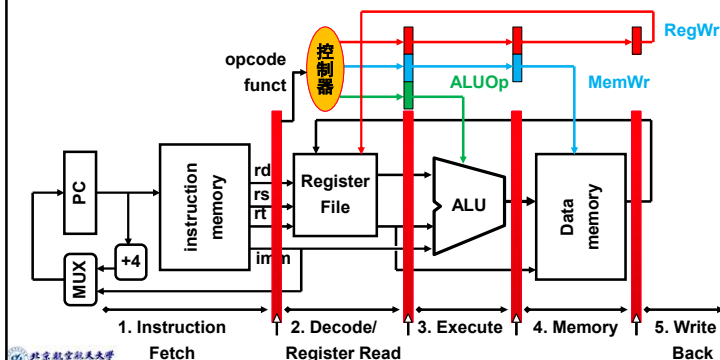


➤ 7

集中式控制器与分布式控制器

❖ 分布式控制器

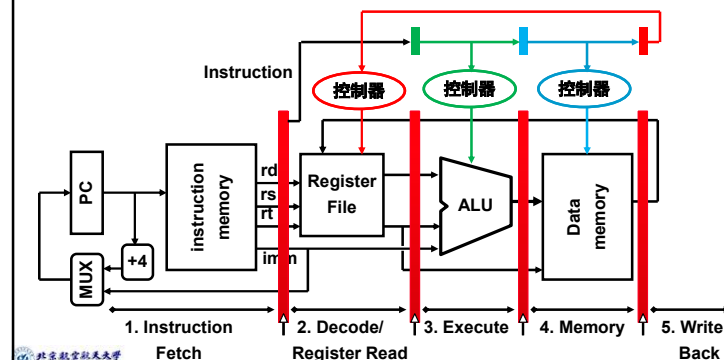
- 控制器分布在多个流水线阶段
- 每级控制器只产生该级功能部件相关的译码信号
- 流水指令



➤ 8

集中式控制器与分布式控制器

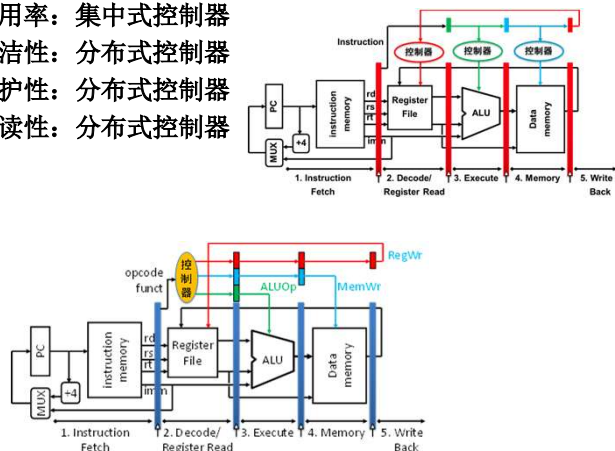- ❖ 资源使用率：集中式控制器
- ❖ 结构简洁性：分布式控制器
- ❖ 项目维护性：分布式控制器
- ❖ 代码可读性：分布式控制器



➤ 9

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 10

基础指令集与标准流水线


- ❖ 指令集
 - lw, sw, addu, subu, ori, lui, beq, j, jal, jalr
- ❖ 典型指令：可以支持大多数程序需求
- ❖ jal, jalr：涉及2个写入操作，PC写入，RF写入
 - 比较特殊的指令

LW
SW
ADDU
SUBU
ORI
LUI
BEQ
J
JAL
JALR

➤ 11

基础指令集与标准流水线

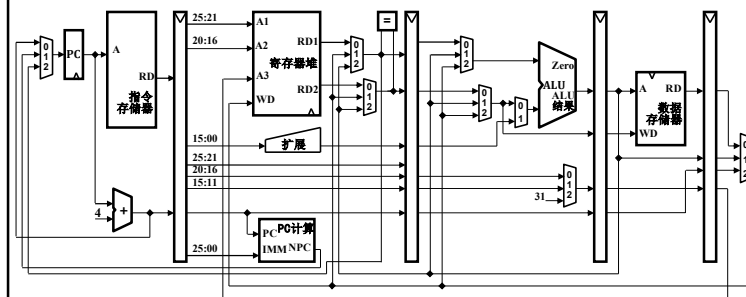- ❖ 流水线：以性能为目标的标准流水线
 - 数据冒险：转发、暂停
 - 控制冒险：分支比较前移、转发、暂停



➤ 12

三控制器架构

- ❖ 功能部件控制器：就是书中的控制器
 - 译码指令，控制各个功能部件
 - 属于功能性设计范畴：即与指令的功能相关，与性能无关
 - 无论单周期还是流水线，设计思路相同
- ❖ 暂停控制器
 - 将IF/ID指令与前序指令（位于后序流水段）分析，决定是否暂停
 - 属于性能设计范畴
- ❖ 转发控制器
 - 分析各级指令的相关性，决定如何转发
 - 属于性能设计范畴
- ❖ 三控制器架构特点
 - 结构清晰，易于理解
 - 暂停控制器、转发控制器：独立，相互不干扰

➤ 13

流水线功能部件

- ❖ 延用单周期数据通路功能部件
- ❖ 按流水段分类，便于理解和记忆
- ❖ RF在2个阶段均被使用
 - 译码/读操作数阶段；结果回写寄存器阶段

阶段	部件	输入	输出	描述
取指令	PC	D	Q	程序计数器
	ADD4	PC, +4	PC4	完成PC+4
	IM	A	D	指令存储器
译码/读操作数	RF	A1, A2, A3, WD	RD1, RD2	寄存器堆
	EXT	I16	IMM32	立即数扩展
	NPC	PC, I26	NextPC	为B类/J计算下条地址
	CMP	D1, D2	Result	比较2个数
计算	ALU	A, B	ALU	算数/逻辑运算
访存	DM	A, WD	RD	数据存储器
回写	RF			

➤ 14

流水线寄存器

- ❖ 需要设置4级流水线寄存器
 - 5级流水线的最后一级寄存器为RF
- ❖ 标记X：代表对应流水级需要设置相应寄存器
 - IR：4个流水级均需要
 - AO：仅M级和W级需要

名称	功能	D级 IF/ID	E级 ID/EX	M级 EX/MEM	W级 MEM/WB
IR	传递指令	X	X	X	X
PC4	下一条指令地址	X	X	X	X
RS	RF的RS值(RD1输出)		X		
RT	RF的RT值(RD2输出)		X	X	
EXT	扩展后的32位立即数		X		
AO	ALU计算结果			X	X
DR	DM读出结果				X

➤ 15

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 16

流水线数据通路构造表格

- 每级由寄存器和功能部件组成
 - 按流水线5个阶段划分
- X@Y: 代表Y阶段的X寄存器
 - IR@W: W级的IR
- PC: 出现在3个阶段
 - F级: 取指令
 - D级: 保存PC+4
 - E级: 保存B/J/JAL/JALR的值
- RF: 出现在2个阶段
 - D阶段: 准备操作数
 - W阶段: 回写结果

部件	输入
PC	
ADD4	
IM	
PC	
IR@D	
PC4@D	
RF	A1 A2
EXT	
CMP	D1 D2
NPC	PC4 I26
PC	
IR@E	
PC4@E	
RS@E	
RT@E	
EXT@E	
ALU	A B
IR@M	
PC4@M	
AO@M	
RT@M	
DM	A WD
IR@W	
PC4@W	
AO@W	
DR@W	
RF	A3 WD

17

S1: LW的数据通路

- 根据RTL描述建立各级流水线寄存器、功能部件间连接关系
 - LW: 5级
- IR必填
 - 采用分布式译码
- 指令不涉及的不需要填: 如PC4
- X[y]: 代表X部件的y域
- IR@D[i16]: D级IR的16位立即数

部件	输入	LW
PC		
ADD4		PC
IM		PC
PC		ADD4
IR@D		IM
PC4@D		
RF	A1 A2	IR@D[rs]
EXT		IR@D[i16]
NPC	PC4 I26	
PC		
IR@E		IR@D
PC4@E		
RS@E		RFRD1
RT@E		
EXT@E		EXT
ALU	A B	RS@E EXT@E
IR@M		IR@E
PC4@M		
AO@M		ALU
RT@M		
DM	A WD	AO@M
IR@W		IR@M
PC4@W		
AO@W		
DR@W		DM
RF	A3 WD	IR@W[rt] DR@W

18

S1: 全部指令的数据通路

部件	输入	LW	SW	ADDU	SUBU	ORI	BEQ	J	JAL	JALR
PC										
ADD4										
IM										
PC		ADD4	ADD4	ADD4	ADD4	ADD4	ADD4	ADD4	ADD4	ADD4
IR@D		IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM	IM
PC4@D										
RF	A1 A2	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]	IR@D[rs]
EXT		IR@D[i16]	IR@D[i16]							
CMP	D1 D2						RFRD1 RFRD2			
NPC	PC4 I26						PC4@D I26	PC4@D I26	PC4@D I26	
PC										
IR@E		IR@D	IR@D	IR@D	IR@D	IR@D				
PC4@E										
RS@E		RFRD1	RFRD1	RFRD1	RFRD1	RFRD1				
RT@E										
EXT@E		EXT	EXT							
ALU	A B	RS@E EXT@E	RS@E EXT@E	RS@E RT@E	RS@E RT@E	RS@E EXT@E				
IR@M		IR@E	IR@E	IR@E	IR@E	IR@E				
PC4@M										
AO@M		ALU	ALU	ALU	ALU	ALU				
RT@M										
DM	A WD	AO@M RT@M								
IR@W		IR@M		IR@M	IR@M	IR@M				
PC4@W										
AO@W				AO@M	AO@M	AO@M				
DR@W										
RF	A3 WD	IR@W[rt] DR@W		IR@W[rd] AO@W	IR@W[rd] AO@W	IR@W[rt] AO@W			0x1F PC4@W	IR@W[rd] PC4@W

19

S2: 综合全部指令的数据通路

- 水平方向归并
 - 去除冗余输入来源
- 在每个输入来源个数大于1的输入端前增加1个MUX
 - 注意: 同时需要产生相应的控制信号
- 特例: NPC的i16和i26归并为i26

部件	输入	输入来源	MUX	控制
PC				
ADD4		PC		
IM		PC		
PC		ADD4	NPC	RFRD1
IR@D		IM	M1	PCSel
PC4@D		ADD4		
RF	A1 A2	IR@D[rs] IR@D[rt]		
EXT		IR@D[i16]		
CMP	D1 D2	RFRD1 RFRD2		
NPC	PC4 I26	PC4@D IR@D[i26]		
IR@E		IR@D		
PC4@E		PC4@D		
RS@E		RFRD1		
RT@E		RFRD2		
EXT@E		EXT		
ALU	A B	RS@E EXT@E	RT@E	M2
IR@M		IR@E		
PC4@M		PC4@E		
AO@M		ALU		
RT@M		RT@E		
DM	A WD	AO@M RT@M		
IR@W		IR@M		
PC4@W		PC4@M		
AO@W		AO@M		
DR@W		DM		
RF	A3 WD	IR@W[rt] DR@W	IR@W[rd] AO@W	0x1F PC4@W

20

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 21

功能部件控制信号构造方法

- ❖ 控制信号产生基本原理：与单周期相同
- ❖ 分歧点：集中式译码？分布式译码？
 - 集中式：
 - 与单周期控制器设计完全相同
 - 流水控制信号
 - 分布式：多个小控制器
 - 每个小控制器的设计思路与单周期相同
 - 流水指令

➤ 22

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 23

数据冒险：需求与供给能否匹配？

- ❖ 需求者：需要引用reg值的组件
 - 由于reg值最终被某个组件使用，因此那个组件才是需求者
 - 例如：所有运算类指令的需求在E级的ALU
 - 例如：j指令不需要读取任何GPR，因此j指令没有需求
- ❖ 供给者：保存有reg新结果的流水线寄存器
 - 例如：所有运算类指令的供给者是EX/MEM、MEM/WB
 - 例如：load类指令的供给者是MEM/WB
- ❖ 数据冒险可以转化为：需求与供给的匹配
 - 无法匹配：暂停
 - 可以匹配：转发

➤ 24

需求者的最晚时间模型

❖ T_{use} (time-to-use): 指令进入IF/ID寄存器后, 其后的某个功能部件再经过多少cycle就必须使用相应的寄存器值

- 特点1: 是读取操作数的时间上限
- 特点2: 同一条指令可以有2个不同的 T_{use}
- 例如, R型计算类指令的 T_{use} 为1
 - rs/rt值: 最晚被ID/EX寄存器驱动
- 例如, store类指令的 T_{use} 分别为1和2
 - rs值: 最晚被ID/EX寄存器驱动
 - rt值: 最晚被EX/MEM寄存器驱动

➤ 25

供给者的最早时间模型

❖ T_{new} (time-to-new): 位于ID/EX及其后各流水段的指令, 再经过多少周期能够产生要写入寄存器的结果

- 特点1: 动态值, 随着指令的流动, 该值在不断减小, 直至0
- 特点2: 一条指令可以有多个不同的 T_{new}
- 例如, R型计算类指令的 T_{new} 为1或0
 - 1: 指令位于ID/EX, ALU正在计算。
 - 0: 指令位于EX/MEM和MEM/WB
- 例如, load类指令的 T_{new} 为2, 1, 0
 - 2: 指令位于ID/EX, 尚未读取存储器。
 - 1: 指令位于EX/MEM, 正在读取存储器
 - 0: 指令位于MEM/WB, 包含了结果

➤ 26

数据冒险的策略分析

- ❑ $T_{new} = 0$: 表明结果**已经产生**
 - ◆ 指令位于MEM/WB: 那么虽然结果尚未最终写入RF, 但RF设计使得W结果可以被正确的读出, 因此**无需任何操作**
 - ◆ 指令位于其他位置: 通过**转发**解决数据相关
- ❑ $T_{new} \neq 0$: 表明结果**尚未产生**
 - ◆ $T_{new} > T_{use}$: 不可能及时供给数据, 只能**暂停**流水线
 - ◆ $T_{new} \leq T_{use}$: 由于结果产生时间短于读取时间, 因此当结果产生后可以通过**转发**解决数据冒险
- ❑ 暂停: $T_{new} > T_{use}$
- ❑ 转发: $T_{new} = 0$ & 指令不在MEM/WB 或 $T_{new} \leq T_{use}$

➤ 27

数据冒险的策略分析

- ❖ 暂停: 由于在IF/ID就能决定是否需要暂停, 因此分析量少
 - 只需将指令的 T_{use} 与各级的 T_{new} 进行对比即可决定是否暂停
- ❖ 转发: 由于在ID级、EX级、MEM级均涉及操作数读取, 因此分析量大
 - 需要将各级指令与其后的各级指令进行对比
- ❖ 思路: 先解决暂停, 再解决转发
 - 先易后难
 - 去除暂停部分后, 有助于减少转发的分析量

➤ 28

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 形式建模综合方法概述
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 29

构造 T_{use} 表和 T_{new} 表

❖ 示例指令集

- add, sub: cal_r类, 即R型计算类指令
- andi, ori: cal_i类, 即I型计算类指令
- beq: b_type类
- lw: ld类
- sw: st类

- ❖ 会产生结果的指令: cal_r类, cal_i类, load类
- ❖ 用指令分类可以大幅度简化分析工作量

```
cal_r = add + sub + or + ...
cal_i = addi + ori + andi + ...
ld = lw + lb + lh + ...
st = sw + sb + ...
```

➤ 30

构造 T_{use} 表和 T_{new} 表

- ❖ T_{use} 表: 以指令位于IF/ID来分析
 - 流水线在指令被存储在IF/ID后就决定是否需要暂停
- ❖ T_{new} 表: 只需分析处于ID/EX和EX/MEM这2种情况
 - IF/ID: 无任何结果
 - MEM/WB: 如果结果到达该阶段, 则通过RF设计可以消除数据冒险

IF/ID当前指令		
指令类型	源寄存器	T_{use}
beq	rs/rt	0
cal_r	rs/rt	1
cal_i	rs	1
load	rs	1
store	rs	1
store	rt	2

ID/EX (T_{new})			EX/MEM (T_{new})			MEM/WB (T_{new})		
cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load
1/rd	1/rt	2/rt	0/rd	0/rt	1/rt	0/rd	0/rt	0/rt

➤ 31

构造阻塞矩阵

- ❖ 凡是 $T_{new} > T_{use}$ 的指令序列, 都需要阻塞
- ❖ 示例

- 序列1 cal_r - beq: 由于cal_r需要1个cycle后才能得到结果, 而beq现在就需要读取寄存器, 因此只能暂停
- 序列2 load - store: store要读取的rs将在1个cycle后必须使用, 而位于ID/EX的load必须经过2个cycle后才能读出DM的数据, 因此只能暂停

IF/ID当前指令			ID/EX (T_{new})		EX/MEM (T_{new})
指令类型	源寄存器	T_{use}	cal_r 1/rd	cal_i 1/rt	load 2/rt
beq	rs/rt	0	暂停	暂停	暂停
cal_r	rs/rt	1		暂停	
cal_i	rs	1		暂停	
load	rs	1		暂停	
store	rs	1		暂停	

➤ 32

暂停控制信号

❖ 建立分类指令的暂停条件

```
stall_beq = beq_D & (cal_r_E & ((IR_D.rs==IR_E.rd) |
                                (IR_D.rt==IR_E.rd)) |
```

...

```
stall_cal_r = cal_r_D & load_E & ((IR_D.rs==IR_E.rt) |
                                (IR_D.rt==IR_E.rt) )
```

❖ 建立最终的暂停条件

```
stall = stall_beq + ...
```

□ 建立控制信号

IF/ID当前指令			ID/EX (T _{new})			EX/MEM (T _{new})
指令类型	源寄存器	T _{use}	cal_r 1/rd	cal_i 1/rt	load 2/rt	load 1/rt
beq	rs/rt	0	暂停	暂停	暂停	暂停
cal_r	rs/rt	1			暂停	
cal_i	rs	1			暂停	
load	rs	1			暂停	
store	rs	1			暂停	

➤ 33

暂停控制信号

❖ 执行动作:

- ①冻结IF/ID: 后续指令继续被保存
- ②清除ID/EX: 指令全为0, 等价于插入NOP
- ③禁止PC: 防止PC继续计数, PC应保持为PC+4

```
IR_D.en = !stall
IR_E.clr = stall
PC.en = !stall
```

➤ 34

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➤ 35

转发机制生成方法

- ❖ S1: 根据T_{use}和T_{new}构造每个转发MUX
- ❖ S2: 构造每个转发MUX的控制信号表达式

➤ 36

根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX

- ❖按照指令分类，梳理指令在各级流水线的rs或rt读需求
- ❖每个读需求对应1个转发MUX
- ❖转发MUX的输入0：必然是本级流水线寄存器
 - 对于IF/ID级来说，输入0则来自是RF的输出
- ❖【建议】命名应遵循一定的规则

流水级	源寄存器	涉及指令			
IR@D	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2
IR@E	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	ForwardRSE	RS@E
	rt	cal_r, st	MF RTE	Forward RTE	RT@E
IR@M	rt	st	MFRTM	ForwardRTM	RT@M
			转发MUX	控制信号	输入0

➢37

根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX

- ❖用Tnew中剔除非0后的表项，来分析转发MUX的后续输入
 - 注意：并非有N个0项就有N个后续输入

ID/EX (Tnew)			EX/MEM (Tnew)			MEM/WB (Tnew)					
cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load			
1/rd	1/rt	2/rt	0/rd	0/rt	1/rt	0/rd	0/rt	0/rt	EX/MEM (Tnew)	MEM/WB (Tnew)	
			cal_r	cal_i		cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load
			0/rd	0/rt		0/rd	0/rt	0/rt	0/rd	0/rt	0/rt
流水级	源寄存器	涉及指令									
IF/ID	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1						
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2						
ID/EX	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	ForwardRSE	RS@E						
	rt	cal_r, st	MF RTE	Forward RTE	RT@E						
EX/MEM	rt	st	MFRTM	ForwardRTM	RT@M						
			转发MUX	控制信号	输入0						

➢38

根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX

- ❖构造每个转发MUX的后续输入
- ❖示例：MFRSD
 - EX/MEM: cal_r和cal_i指令都是计算类，结果必然由ALU产生，因此均填入AO。即代表MFRSD的输入来自EX/MEM中的AO寄存器
 - AO: 代表ALUOut
 - MEM/WB: 由于这是最后一级，即所有指令的结果都通过M4(MUX)回写，因此均填入M4。

			EX/MEM (Tnew)			MEM/WB (Tnew)		
流水级	源寄存器	涉及指令	cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	load
			0/rd	0/rt	0/rt	0/rd	0/rt	0/rt
IF/ID	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO	AO	M4
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2			
ID/EX	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	ForwardRSE	RS@E			
	rt	cal_r, st	MF RTE	Forward RTE	RT@E			
EX/MEM	rt	st	MFRTM	ForwardRTM	RT@M			
			转发MUX	控制信号	输入0			

➢39

根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX

- ❖根据前例，可以构造出全部的转发MUX
 - 当store类指令位于EX/MEM时，不可能再有同级的指令了
 - 因此有2项空白
- ❖构造更大指令集时，需求项及供给项可能均需要调整
 - 但由于MIPS的指令功能到格式映射的相对统一，因此调整不会剧烈
 - 再次从一个侧面反映出MIPS指令集设计的水平！

			EX/MEM (Tnew)			MEM/WB (Tnew)		
流水级	源寄存器	涉及指令	cal_r	cal_i	load	cal_r	cal_i	ld
			0/rd	0/rt	0/rt	0/rd	0/rt	0/rt
IF/ID	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO	AO	M4
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2	AO	AO	M4
ID/EX	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	ForwardRSE	RS@E	AO	AO	M4
	rt	cal_r, st	MF RTE	Forward RTE	RT@E	AO	AO	M4
EX/MEM	rt	st	MFRTM	ForwardRTM	RT@M			M4
			转发MUX	控制信号	输入0			

➢40

根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX

- ❖ 对于MFRSD来说，其最终有效输入为3个
 - 输入0~RF.RD1；输入1~AO；输入2~M4
- ❖ 实现转发MUX时，需要剔除每级中的重复项
- ❖ 在表格中保留重复项的目的：有利于建立后续的控制信号方程

MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO	AO	M4	M4	M4
MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2	AO	AO	M4	M4	M4
MFRSE	ForwardRSE	RS@E	AO	AO	M4	M4	M4
MFRTE	ForwardRTE	RT@E	AO	AO	M4	M4	M4
MFRTM	ForwardRTM	RT@M			M4	M4	M4
转发MUX	控制信号	输入0					

输入	来源
0	RF.RD1
1	AO@M
2	M4@W

MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO@M	M4
MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2	AO@M	M4
MFRSE	ForwardRSE	RS@E	AO@M	M4
MFRTE	ForwardRTE	RT@E	AO@M	M4
MFRTM	ForwardRTM	RT@M	M4	
转发MUX	控制信号	输入0	输入1	输入2

41

➢ 41

数据通路增加转发MUX

- ❖ 遍历数据通路的功能部件，找到所有出现rs和rt的需求点
- ❖ 注意ALU.B和RT@M，这两个rt需求是相同的！
 - 这意味着它们应该来自同一个转发MUX

MFRSD	RF.RD1	AO@M	M4
MFRTD	RF.RD2	AO@M	M4
MFRSE	RS@E	AO@M	M4
MFRTE	RT@E	AO@M	M4
MFRTM	RT@M	M4	
转发MUX	输入0	输入1	输入2

部件	输入	输入来源	MUX	控制
PC		PC		
ADD4		PC		
IM		PC		
PC		ADD4	NPC	PCSel
IR@D		IM		
PC4@D		ADD4		
RF	A1	IR@D[rs]		
A2		IR@D[rt]		
EXT		IR@D[i16]		
CMP	D1	MFRSD		
D2		MFRTD		
NPC	PC4	PC4@D		
I26		IR@D[i26]		
IR@E		IR@D		
PC4@E		PC4@D		
RS@E		MFRSD		
RT@E		MFRTE		
EXT@E		EXT		
ALU	A	RS@E		
B		EXT@E	RT@E	M2
IR@M		IR@E		
PC4@M		PC4@E		
AO@M		ALU		
RT@M		RT@E		
DM	A	AO@M		
WD		RT@M		
IR@W		IR@M		
PC4@W		PC4@M		
AO@W		AO@M		
DR@W		DM		
RF	A3	IR@W[rt]	IR@W[rd]	0x1F
WD		DR@W	AO@W	PC4@W
				M3
				WRSel
				M4
				WDSel

➢ 42

数据通路增加转发MUX

- ❖ 遍历数据通路的功能部件，找到所有出现rs和rt的需求点
- ❖ 将对应的输入替换为转发MUX的输出
 - 注意ALU.B和RT@M，这两个rt需求是相同的，因此应该用同一个转发MUX
 - 注意：对于PC，由于构造转发MUX的示例指令集中没有jal/jalr指令，因此缺乏相应的转发MUX与之对应

MFRSD	RF.RD1	AO@M	M4
MFRTD	RF.RD2	AO@M	M4
MFRSE	RS@E	AO@M	M4
MFRTE	RT@E	AO@M	M4
MFRTM	RT@M	M4	
转发MUX	输入0	输入1	输入2

部件	输入	输入来源	MUX	控制
PC		PC		
ADD4		PC		
IM		PC		
PC		ADD4	NPC	PCSel
IR@D		IM		
PC4@D		ADD4		
RF	A1	IR@D[rs]		
A2		IR@D[rt]		
EXT		IR@D[i16]		
CMP	D1	MFRSD		
D2		MFRTD		
NPC	PC4	PC4@D		
I26		IR@D[i26]		
IR@E		IR@D		
PC4@E		PC4@D		
RS@E		MFRSD		
RT@E		MFRTE		
EXT@E		EXT		
ALU	A	MFRSE		
B		EXT@E	MFRTE	M2
IR@M		IR@E		
PC4@M		PC4@E		
AO@M		ALU		
RT@M		MFRTE		
DM	A	AO@M		
WD		MFRTM		
IR@W		IR@M		
PC4@W		PC4@M		
AO@W		AO@M		
DR@W		DM		
RF	A3	IR@W[rt]	IR@W[rd]	0x1F
WD		DR@W	AO@W	PC4@W
				M3
				WRSel
				M4
				WDSel

➢ 43

转发机制生成方法

- ❖ S1：根据Tuse和Tnew构造每个转发MUX
- ❖ S2：构造每个转发MUX的控制信号表达式

➢ 44

S2: 构造每个转发MUX的控制信号表达式

❖ 控制信号表达式构造的基本思路

- 精确控制每个转发选择
- 所有非转发的条件都用于选择输入0

输入	来源
0	RF.RD1
1	AO@M
2	M4@W

流水级	源寄存器	涉及指令	EX/MEM (Tnew)			MEM/WB (Tnew)				
			cal_r	cal_i	cal_r	cal_i	ld	ld	ld	ld
IF/ID	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO	AO	M4	M4	M4
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2	AO	AO	M4	M4	M4
ID/EX	rs	cal_r, cal_i, ld, st	MFRSE	ForwardRSE	ID/EX.RS	AO	AO	M4	M4	M4
	rt	cal_r, st	MFRTE	ForwardRTE	ID/EX.RT	AO	AO	M4	M4	M4
EX/MEM	rt	st	MFRTM	ForwardRTM	EX/MEM.RT			M4	M4	M4
转发MUX			控制信号			输入0				

➢ 45

示例: always语句建模MF_RS_D的控制信号表达式

❑ 宏定义提高可读性和一致性

- ♦ `define op 31:26
- ♦ `define rs 25:21

输入	来源
0	RF.RD1
1	AO@M
2	M4@W

```
High
assign ForwardRSD =
  IR_D[`op]==beq & cal_r_M & IR_D[`rs]==IR_M[`rd] ? 1 :
  IR_D[`op]==beq & cal_i_M & IR_D[`rs]==IR_M[`rt] ? 1 :
  IR_D[`op]==beq & cal_r_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rd] ? 2 :
  IR_D[`op]==beq & cal_i_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rt] ? 2 :
  IR_D[`op]==beq & load_W & IR_D[`rs]==IR_W[`rt] ? 2 :
  0;
```

❖ 顺序代表优先级

- 多条前序指令写同一个寄存器

流水级	源寄存器	涉及指令	EX/MEM (Tnew)			MEM/WB (Tnew)				
			cal_r	cal_i	cal_r	cal_i	ld	ld	ld	ld
IF/ID	rs	beq	MFRSD	ForwardRSD	RF.RD1	AO	AO	M4	M4	M4
	rt	beq	MFRTD	ForwardRTD	RF.RD2	AO	AO	M4	M4	M4
转发MUX			控制信号			输入0				

➢ 46

流水线设计的工程化方法

- ❖ 集中式译码与分布式译码
- ❖ 形式建模综合方法概述
- ❖ 基础指令集与流水线设计规划
- ❖ 无转发数据通路构造方法
- ❖ 功能部件控制信号构造方法
- ❖ 数据冒险的一般性分析方法
- ❖ 暂停机制生成方法
- ❖ 转发机制生成方法
- ❖ 控制冒险处理机制

➢ 47

控制冒险处理机制

❖ 分歧点1: 是否实现延迟槽

- 如果实现, 需要注意jal及jalr指令应保存PC+8(或者更多, 取决于是否前移)

❖ 分歧点2: 执行是否前移至ID阶段

❖ 课程要求: 实现延迟槽, 并且前移至ID阶段

延迟槽 前移	是	否
是	硬件无需处理 编译调度指令	B类: 有条件清除IF/ID J类: 无条件清除IF/ID
否		B类: 有条件清除IF/ID、ID/EX J类: 无条件清除IF/ID、ID/EX、EX/MEM

Q: JAL、JALR的回写寄存器怎么处理呢?

A: 视同普通的回写

➢ 48

总结

❖ 流水线设计的复杂性在于对冲突的覆盖性分析

- 覆盖性分析使得设计与测试均具备了完整的正向设计的理论基础
- 分析避免了频繁的、无谓的试错
- 提高开发效率，确保开发正确性


❖ 教科书中存在的不足

- 没有覆盖性分析，难以满足大规模指令集的流水线设计与测试需求
- 没有覆盖性分析，必然遗漏部分数据相关
 - 如lw~sw指令，必须暂停。但事实上可以通过增加转发MUX实现不停顿
 - 如cal~sw指令，未明确指出处理机制
- RF内部的数据转发语焉不详
 - 内部转发：当读和写同一个寄存器时，读出的数据应该为要写入的数据

中断与异常的处理

输入/输出(I/O)

 - ❖ 人类与计算机通过I/O交互
- ❖ 计算机需要通过I/O获得持久化的存储能力
- ❖ 计算机还可以通过I/O展现各种令人惊异的能力



MIT Media Lab
“Sixth Sense”


I/O 设备及其速度

- I/O 的速度：从鼠标到局域网可以跨越7个数量级

设备	行为	交互对象	数据率 (KB/s)
键盘	输入	人类	0.01
鼠标	输入	人类	0.02
音频输出	输出	人类	5.00
软盘	存储	机器	50.00
激光打印机	输出	人类	100.00
磁盘	存储	机器	10,000.00
无线网络	输入或输出	机器	10,000.00
图形化显示	输出	人类	30,000.00
有线局域网	输入或输出	机器	125,000.00

我们需要I/O做什么？

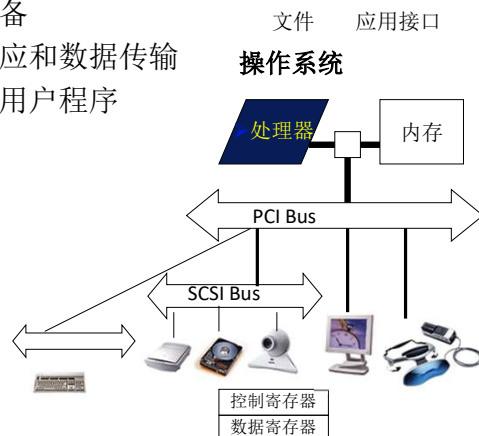- ❖ 连接多种类型设备
- ❖ 设备的控制、响应和数据传输
- ❖ 提供相关能力给用户程序



➤ 53


指令集体系结构(ISA)与I/O

- ❖ 处理器要为I/O做什么？
 - 输入: 读字节序列
 - 输出: 写字节序列
- ❖ 有些处理器有专门的输入输出指令
- ❖ 另外的模式(MIPS):
 - 用load实现输入, 用store实现输出 (小规模)
 - *Memory Mapped Input/Output*
 - 贡献出一部分地址空间作为输入输出设备的通信通路

➤ 54

内存映射I/O

- ❖ 某确定的地址段并不是常规的内存
- ❖ 它们被关联到设备的寄存器

 

➤ 55

处理器-I/O的速度不匹配

- ❖ 1 GHz 的微处理器每秒可以执行10亿条load或store指令 (4,000,000 KB/s 数据率)
 - I/O设备的数据率范围从 0.01 KB/s到125,000 KB/s
- ❖ 输入: 设备无法及时准备好数据供处理器load
 - 可能还需要等待人类响应
- ❖ 输出: 设备无法及时准备好接收处理器store的数据
- ❖ 怎么办?

➤ 56

处理器执行动作前先查询状态

- ❖ 通向设备的通信通路上通常有2个寄存器:
 - **控制寄存器** 用来确认是否允许读/写 (I/O ready)
 - **数据寄存器** 暂存数据
- ❖ 处理器周期性查询（循环）控制寄存器, 等待设备置位 **Ready bit** (0 → 1)
- ❖ 接着处理器load(输入)或者store(输出)数据寄存器
 - 重置控制寄存器 Ready bit (1 → 0)
- ❖ 这一过程称为“**Polling**”（轮询）

I/O 示例 (MIPS中的轮询)

- ❖ 输入: 从键盘读入 \$v0

```
Waitloop:    lui    $t0, 0xffff # ffff0000
             lw     $t1, 0($t0) # control reg
             andi   $t1, $t1, 0x1
             beq    $t1, $zero, Waitloop
             lw     $v0, 4($t0) # data reg
```

- ❖ 输出: 从 \$a0 写到显示器

```
Waitloop:    lui    $t0, 0xffff # ffff0000
             lw     $t1, 8($t0) # control reg
             andi   $t1, $t1, 0x1
             beq    $t1, $zero, Waitloop
             sw     $a0, 12($t0) # data reg
```

- ❖ “Ready” — 处理器的视角!

轮询的开销

- ❖ 处理器规格: 1 GHz 时钟频率, 完成一个轮询操作需要400个时钟周期 (轮询程序, 读写设备, 返回)
- ❖ 轮询对CPU资源的占用:
 - 鼠标: 每秒30次查询, 确保不会遗漏用户的动作
 - 软盘: 以2字节为一个单元, 50 KB/秒的数据率传输, 没有遗漏
 - 硬盘: 以16字节大小的块为单位, 16 MB/秒的数据传输率, 没有遗漏

轮询的处理器时间占比

- ❖ 鼠标轮询:

- 占用时间: $30 \text{ [轮询/秒]} \times 400 \text{ [时钟周期/轮询]} = 12\text{K} \text{ [时钟周期/秒]}$
- 时间百分比: $1.2 \times 10^4 \text{ [时钟周期/秒]} / 10^9 \text{ [时钟周期/秒]} = 0.0012\%$
- 鼠标轮询对处理器影响很小

- ❖ 磁盘轮询:

- 频率: $16 \text{ [MB/秒]} / 16 \text{ [B/轮询]} = 2^{20} \text{ [轮询/秒]}$
- 占用时间: $2^{20} \text{ [轮询/秒]} \times 400 \text{ [时钟周期/轮询]} \approx 419\text{M} \text{ [时钟周期/秒]}$
- 时间百分比: $4.19 \times 10^8 \text{ [时钟周期/秒]} / 10^9 \text{ [时钟周期/秒]} = 41.9\%$
- 不可接受!

- ❖ 问题: 轮询, 读写较小的块

替代方案?

- ❖ 浪费太多处理器时间用于“自旋等待” (spin-waiting) I/O 就绪
- ❖ 当I/O设备就绪时调用相关的过程
- ❖ 方案: 使用 **异常** 机制触发I/O, 然后在I/O进行数据传输的时候 **中断** 程序

➤ 61

异常和中断

- ❖ “突发的”事件需要改变控制流
 - 不同的指令集体系结构会使用不同的术语
- ❖ **异常**
 - CPU内部产生
(例如未定义的opcode, 溢出, 系统调用, TLB 缺失)
- ❖ **中断**
 - 来自外部I/O控制器
- ❖ 需要牺牲性能

➤ 62

处理异常

- ❖ MIPS中异常由系统控制协处理器 (CP0) 处理
- ❖ 保存出问题 (或者被中断) 的指令的PC内容
 - MIPS: 保存在特殊的寄存器中
Exception Program Counter (EPC)
- ❖ 保存问题的描述
 - MIPS: 保存在特殊的寄存器中, *Cause* 寄存器
 - 最简单的实现只需要1bit (0: 未定义的opcode, 1: 溢出)
- ❖ 转跳到异常处理代码 (*exception handler code*), 起始地址: 0x80000180
- ❖ 通知操作系统
 - 可以“杀”程序
 - 对于 I/O 设备请求或系统调用, 通常同时切换到另一个进程
 - 比如当发生 TLB 缺失和页失效时

➤ 63